

Lógica Digital - Secuenciales


Organización del Computador I

Departamento de Computación, FCEyN, Universidad de Buenos Aires

10 de febrero de 2021


Introducción

Circuitos Combinacionales

 


La salida esta determinada únicamente por la entrada del circuito

Circuitos Secuenciales

 


La salida esta determinada por la entrada y el *estado* del circuito

Circuitos Secuenciales

 


- ▶ Cualquier circuito secuencial, se puede separar en dos partes:
 1. un *bloque combinacional*
 2. un *bloque con memoria*
- ▶ La memoria almacena *bits* que determinan el estado del circuito
- ▶ Las entradas del circuito combinacional son las entradas (E) junto con las salidas de la memoria (Q_n)
- ▶ El bloque combinacional genera la salida del circuito (S) y el nuevo estado del mismo (Q_{n+1})


¿Cómo construir un *biestable*?

 

 
- Supongamos que inicialmente $S = 0$, $\bar{R} = 1$ y $Q = 0$



 - Si $S = 1$ y $\bar{R} = 1$ entonces la salida Q valdrá 1



 - Si luego $S = 0$ y $\bar{R} = 1$ entonces la salida Q continuará en 1





- Ahora si $S = 0$ y $\bar{R} = 0$ entonces la salida Q cambiará a 0

Asincrónicos: Flip-Flop RS (Reset & Set)

Características

  - ▶ Tiene dos entradas S(et) y R(eset).
- ▶ Cuando ambas están en 0 se mantiene el valor de Q.
- ▶ Cuando ambas están en 1 el valor de Q se indefine.
- ▶ Si sólo S está en 1, el valor de Q cambia a 1.
- ▶ Si sólo R está en 1, el valor de Q cambia a 0.





S	R	Q_{t+1}
0	0	Q_t
0	1	0
1	0	1
1	1	X

Sincrónicos: Flip-Flop RS (Reset & Set)

Características

  - Es idéntico al Flip-Flop RS asincrónico, pero este sólo se actualiza su estado en el instante de sincronismo que marca el reloj.





S	R	clk	Q_{t+1}
0	0	1	Q_t
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	1	X
-	-	0	Q_t

Sincrónicos: Flip-Flop D (Delay)

Características

  - Posee solo una entrada D.
- La salida Q obtiene el valor de la entrada D cuando hay un pulso de reloj.




D	clk	Q_{t+1}
0	1	0
1	1	1
-	0	Q_t

Sincrónicos: Flip-Flop JK

Características

 
- ▶ Sus entradas son J y K en honor a Jack Kilby.
- ▶ Similar al RS, pero con el estado $J=1, K=1$ definido (Toggle)



J	K	clk	$Q(t+1)$
0	0	1	Q_t
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	1	\bar{Q}_t
-	-	0	Q_t

Sincrónicos: Flip-Flop JK

 - **Pregunta:** ¿Qué pasa realmente en el estado del flip-flop JK en el caso que ambos sean 1?
- Supongamos activación por nivel alto.




- ¿Qué pasó?
- Race around condition. ¿Cómo lo solucionamos?¹


¹Race around visto desde un osciloscopio

Sincrónicos: Flip-Flop JK

Activación por flanco ascendente:

 


Aprovechando el *delay* de propagación, proponemos la siguiente implementación para el **pulse detector**

 

 Ejercicio 1

Implementar un registro de dos *bits* que siga los siguientes estados y que cada cambio se produzca al apretar un pulsador. Usando flip-flops D y compuertas básicas a elección.

Nos piden además que el componente a desarrollar cuente con una entrada de Reset.



Solución - Ejercicio 1


En este caso, dado un estado t definido por el valor de Q_1 y Q_0 podemos ver cuáles serán los próximos valores a almacenar:

$Q_1(t)$	$Q_0(t)$	$Q_1(t+1)$	$Q_0(t+1)$
0	1	0	0
0	0	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0

¿Qué valores deberían tener D_1 y D_0 para obtener los valores deseados en el tiempo $t+1$, es decir, de $Q_1(t+1)$ y $Q_0(t+1)$? Usando que el flip-flop D define su próximo valor en referencia a lo que tiene en la entrada D, vemos que la suma de productos nos define los valores de D:


$$\begin{aligned}D_0 &= (Q_1 \cdot \bar{Q}_0) \\D_1 &= (\bar{Q}_1 \cdot \bar{Q}_0) + (Q_1 \cdot \bar{Q}_0) \\&= (\bar{Q}_1 + Q_1) \cdot \bar{Q}_0 \\&= 1 \cdot \bar{Q}_0 \\&= \bar{Q}_0\end{aligned}$$

Así se obtiene el siguiente circuito:

 

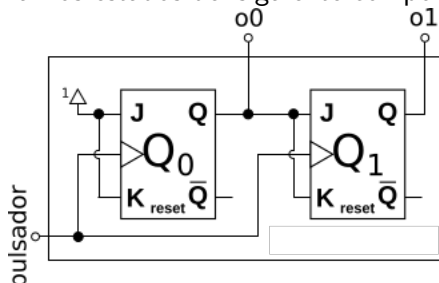Ejercicio 2

Analizar los estados del siguiente componente:




Solución: ¿Qué función cumple ? Sumador !

$Q_1(t)$	$Q_0(t)$	$Q_1(t+1)$	$Q_0(t+1)$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	0

 Ejercicio 3

Implementar un registro de dos *bits* que siga los siguientes estados y que cada cambio se produzca al apretar un pulsador.



Solución - Ejercicio 3

Realizando un análisis análogo al del ejercicio anterior se obtiene:

$Q_1(t)$	$Q_0(t)$	$Q_1(t+1)$	$Q_0(t+1)$
0	0	0	1
0	1	?	?
1	0	-	-
1	1	0	1

Lo cual no parece funcionar, ya que para el 01 no se puede determinar si es 11 ó 00 y para 10 no hay definido un próximo estado.

¿ Qué podemos hacer ? Podríamos “renombrar” los estados del sumador...

Solución - Ejercicio 3


Q_1	$Q_0 \rightarrow o_1$	o_0
0	$0 \rightarrow 0$	0
0	$1 \rightarrow 0$	1
1	$0 \rightarrow 1$	1
1	$1 \rightarrow 0$	1

Con lo cual podemos decir que:

$$o_0 = Q_1 + Q_0 \quad \text{por producto de sumas}$$


$$o_1 = Q_1 \cdot \bar{Q}_0 \quad \text{por suma de productos}$$

Solución - Ejercicio 3

 


 Ejercicio 3- bis

Implementar un registro de dos *bits* que siga los siguientes estados y que cada cambio se produzca al apretar un pulsador. Con el agregado de que tenga una entrada llamada NEG que genera los siguientes comportamientos:




Si NEG vale 0

 

Si NEG vale 1

Solución - Ejercicio 3

 

REITERAMOS

Crónica


16:21
26:5

**DAME UN CONTADOR Y
COMPUERTAS Y REPRESENTARÉ
EL MUNDO**

PLACASROJAS.TV

Componentes de Tres Estados

Noción Eléctrica

 

Símbolo

 



Tabla de Verdad

A	B	C
0	1	0
1	1	1
-	0	Hi-Z

Hi-Z significa “alta impedancia”, es decir, que tiene una resistencia alta al pasaje de corriente. Como consecuencia de esto, podemos considerar al pin C como desconectado del circuito.

IMPORTANTE: Sólo deben ser usados a la salida de componentes para permitirles conectarse a un medio compartido (bus).

Componentes de Tres Estados

 


IMPORTANTE: Sólo deben ser usados a la salida de componentes para permitirles conectarse a un medio compartido (bus).

Ejercicio 4


- a) Diseñar un registro de 3 *bits*. El mismo debe contar con 3 entradas e_0, \dots, e_2 para ingresar el dato a almacenar, 3 salidas s_0, \dots, s_2 para ver el dato almacenado y las señales de control CLK, RESET y WRITEENABLE.
- b) Modificar el diseño anterior agregándole componentes de 3 estados para que sólo cuando se active la señal de control ENABLEOUT muestre el dato almacenado.
- c) Modificar nuevamente el diseño para que e_i y s_i estén conectadas entre sí al mismo tiempo teniendo en lugar de 3 entradas y 3 salidas, 3 entrada-salidas

Solución - Ejercicio 4.a

 


¿Qué problema tiene ? Si conecto otros circuitos junto a él puedo generar corto-circuitos

Solución - Ejercicio 4.b

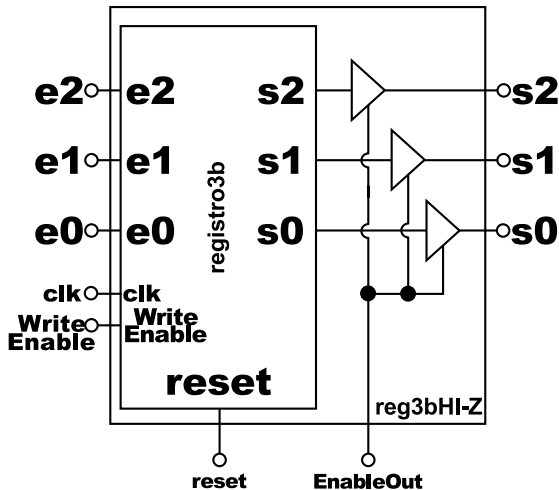


¿Qué problema tiene ? Debo tener cableados distintos para entradas y salidas.

Solución - Ejercicio 4.c

 

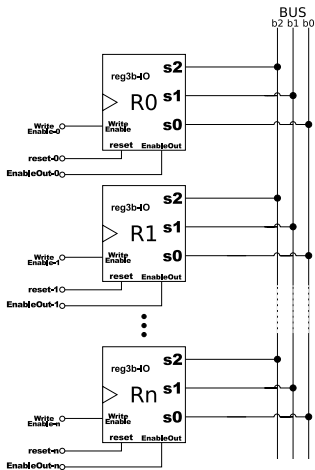Ejercicio 5

- Realizar el esquema de interconexión de n registros como el diseñado
- Dar una secuencia de valores de las señales de control para que se copie el dato del R1 al R0



Señales de control:

R0	R1	...	Rn
WriteEnable-0	WriteEnable-1	...	WriteEnable-n
reset-0	reset-1	...	reset-n
EnableOut-0	EnableOut-1	...	EnableOut-n

Inician todas las señales en 0. Luego se sigue la siguiente secuencia:

- ▶ EnableOut-1 \leftarrow 1
- ▶ WriteEnable-0 \leftarrow 1
- ▶ ...clk....
- ▶ WriteEnable-0 \leftarrow 0
- ▶ EnableOut-1 \leftarrow 0

¿Cómo seguimos?

- ▶ Con lo que vimos hoy ya pueden terminar toda la práctica 2 (parte A y B)
- ▶ Pueden profundizar más sobre estos temas en *The Essential of Computer Organization* (L. Null) - Capítulo 3
- ▶ *Mañana* vamos a hacer el segundo taller obligatorio: **Secuenciales.**

¿Preguntas?